


Exercice 1

$R_2: V_B - V_A = E = 0$
 $V_A = V_B$

on:

2^e Millman:

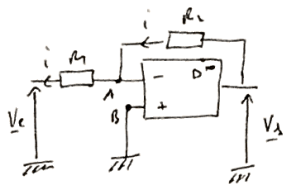$V_A = \frac{V_S}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_S$
 $V_S = V_B = V_E$




LDM

$i = \frac{-(V_E - V_A)}{R_1} = \frac{V_A - V_E}{R_1}$
 $V_A = V_B = 0$

on Millman:

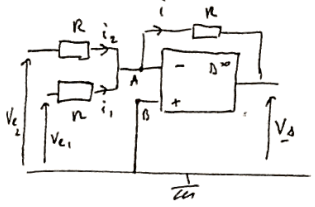$\frac{V_E}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = V_A = V_B = 0$
 $\frac{V_S}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = V_A = V_B = 0$




* Millman

$\frac{V_{E1}}{R} + \frac{V_{E2}}{R} + \frac{V_S}{R} = V_A = V_B = 0$
 $\frac{V_{E1}}{R} + \frac{V_{E2}}{R} + \frac{V_S}{R} = V_A = V_B = 0$

Soit $V_S = -(V_{E1} + V_{E2})$ sommation inversée

* LDM & LDM: $i = i_1 + i_2$

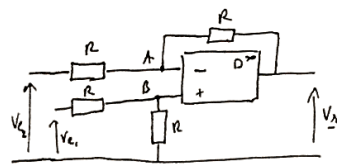$-\frac{V_S}{R} = \frac{V_{E1}}{R} + \frac{V_{E2}}{R}$ car $V_A = 0$ Soit $V_S = -(V_{E1} + V_{E2})$



Millman:

$V_A = \frac{V_{E1}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} + \frac{V_S}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}}$
 $V_B = \frac{V_{E2}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} + \frac{0}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}}$

on $V_A = V_B$ $V_{E1} + V_S = V_{E2}$

$V_S = V_{E1} - V_{E2}$ soustraction

* DT: $V_B = V_{E1} \cdot \frac{R}{R+R} \Rightarrow V_B = \frac{V_{E1}}{2} = V_A$

$(V_A - V_{E2}) = (V_S - V_{E2}) \cdot \frac{R}{R+R} = \frac{V_S - V_{E2}}{2}$ Soit $\frac{V_A}{2} - V_{E2} = \frac{V_S}{2} - \frac{V_{E2}}{2} \Leftrightarrow \frac{V_S}{2} = \frac{V_{E1}}{2} - \frac{V_{E2}}{2}$

$V_S = V_{E1} - V_{E2}$

Exercice 2

a) en boucle sur E $\Rightarrow$ linéaire $E=0$
 $V_A = V_B$

b) $R_f = 0$

$\frac{V_S}{R} + \frac{V_S}{Z_c} = V_A = V_B = 0$
 $\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_c}$


$V_S = -\frac{Z_c}{R} V_E$
 $V_S = \frac{-V_E}{1 + j\omega RC}$

retour R $V_S = -\frac{1}{RC} \int V_E(t) dt$ intégration

$|H| = \frac{\gamma \omega_c}{\omega}$ avec $\omega_c = \frac{1}{RC}$


$|H| = G = \frac{\omega_c}{\omega} \equiv \frac{1}{x}$

Golp $= -20 \log(x)$

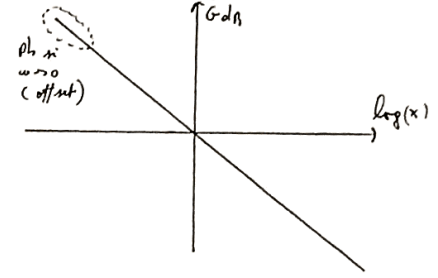

ph. si V_E possède un offset V_{E0} .

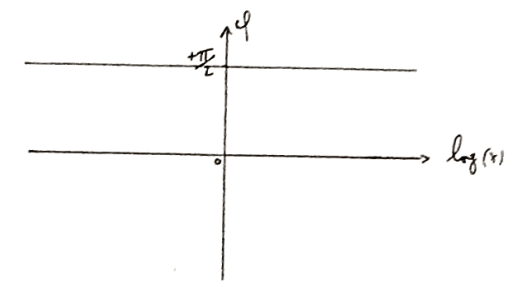$\int V_{E0} dt = V_{E0} t + ph \rightarrow \pm \infty$
 induit un phénomène de dériva vers la saturation.



c) en remplace Z_c par $Z_{eq} = Z_c // R_f = \frac{Z_c R_f}{R_f + Z_c} = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C}$

Soit $H = \frac{V_S}{V_E} = -\frac{\frac{R_f}{1 + j\omega R_f C}}{R} = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$
 $H_0 = -\frac{R_f}{R} < 0$
 $\omega_c = \frac{1}{R_f C}$

* $\omega \ll \omega_c$ $H \approx H_0$ passe bas & plus de ph de dériva car $|H|$ est borné en $\omega \rightarrow 0$


* $\omega \gg \omega_c$ $H \approx \frac{H_0 \omega_c}{j\omega}$ passe bas & comportement intégrateur

$I \leftarrow \text{asht.}$
 (-20 dB/dec)

* $\omega = \omega_c$ $H = \frac{H_0}{1 + j}$
 $\hookrightarrow G = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$

Sat $\omega_0 \equiv \frac{1}{RC}$ une pulsat° de référence $\left| \omega_c = \frac{1}{R_1 C} = \frac{R}{R_1} \cdot \omega_0 \right.$


$|H_0| = \frac{R_f}{R} \cdot 1 = \frac{R_f}{R} G_0$ gain de référence : $G_0 = 1$

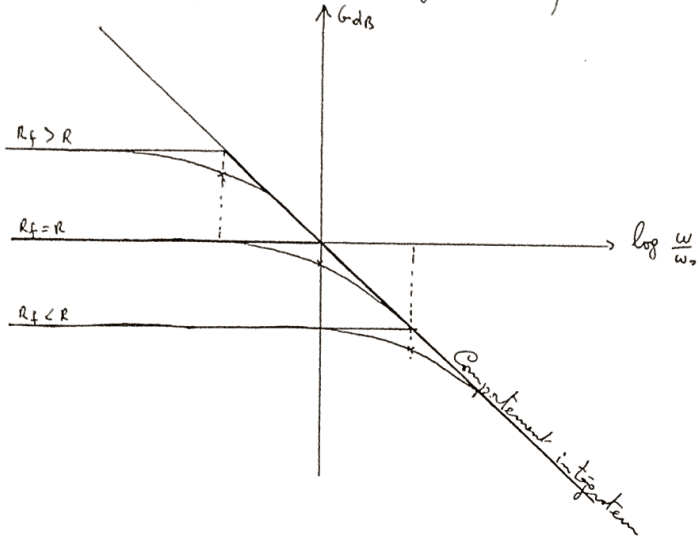


$\omega \ll \omega_c \quad H \approx -\frac{R_f}{R} \quad | \varphi = \pi$

$\omega \gg \omega_c \quad H \approx -\frac{R_f}{R} \frac{\omega_c}{j\omega} \quad | \varphi = +\frac{\pi}{2} \text{ (intégrateur)}$

$\omega = \omega_c \quad H \approx -\frac{R_f}{R} \frac{1}{1+j} \quad \varphi = \arg(-1) - \arg(1+j) \quad | \varphi = \frac{5\pi}{4}$

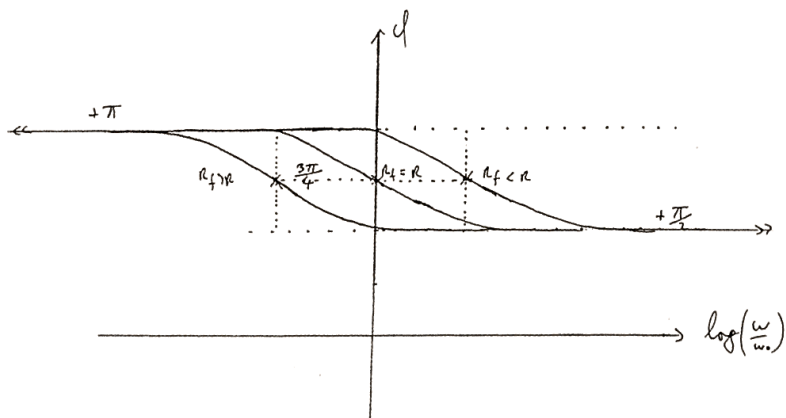

* filtre actif :

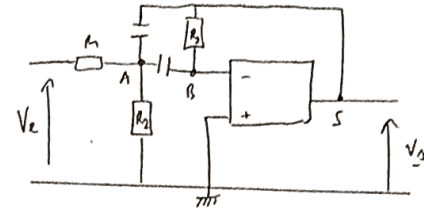

* $V_B = \frac{V_S}{R_3} + V_A j\omega C = V_- = V_+ = 0 \quad \left| V_S = -V_A j\omega R_3 C \right.$

* $V_A = \frac{V_e}{R_1} + \frac{V_S j\omega C}{\frac{1}{R_2} + j\omega C} = \frac{V_e}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + 2j\omega C}$ Sat $\frac{-V_A}{j\omega R_3 C} \left[\frac{1}{R_1 R_2} + 2j\omega C \right] - V_S j\omega C = 0$
 $\dots = \frac{V_e}{R_1}$

$-V_A \left[\frac{2}{R_3} + j\omega C + \frac{1}{j\omega R_3 R_2 C} \right] = \frac{V_e}{R_1} \Rightarrow \text{Pb aux } H = \frac{H_0 j\omega}{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$

$H = \frac{V_S}{V_e} = -\frac{j\omega R_3 R_2 C}{R_1} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2 R_3 R_2 C^2}{\omega_0^2 R_3 R_2 C^2} + j\frac{\omega 2 R_2 R_3 C}{\omega_0 \sqrt{R_2 R_3 C^2}}} = \frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{R_2}{R_3}}$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_3 R_2 C^2}} \quad \frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{Q} \Rightarrow Q = \sqrt{\frac{R_3}{4 R_2}}$

enfin $H_0 j\omega = -\frac{j\omega R_3 R_2 C}{R_1 \omega_0 \sqrt{R_3 R_2 C^2}} \times \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{R_3}{4 R_2}}$

Sat $H_0 j\omega = -\frac{j\omega}{\omega_0} \cdot \frac{R_3}{R_1} \frac{1}{2} \quad \left| H_0 = -\frac{R_3}{2 R_1} \right.$